

## 本科实验报告

课程名称:	计算机组成
实验名称:	实验一: ALU、Regfile 与有限状态机设计
姓 名:	李宇晗
学 号:	3240106155
专 业:	计算机科学与技术
实验地点:	东教 509
指导教师:	林芑
报告日期:	2025/09/23

# ALU 设计

## 一、实验目的及任务

本次实验旨在设计并实现一个 32 位的算术逻辑单元 (ALU)，它是 CPU 数据通路中的核心计算部件。通过本实验，需要掌握数据通路中核心功能部件的设计方法，并熟练运用两种不同的硬件描述方法——结构化描述与功能性描述——来构建数字逻辑系统。

任务是设计一个 32 位 ALU，能够根据 3 位控制信号 `ALU_operation` 执行 8 种不同的操作。本实验将探索并实现两种设计方法：

1. 结构化描述：采用原理图或模块实例化的方法，将预先设计好的基本运算单元（如加法器、与门等）连接起来，构成完整的 ALU。
2. 功能性描述：采用 Verilog 的行为级描述，在 `always` 块中使用 `case` 语句，根据控制信号直接描述 ALU 应执行的数学或逻辑运算功能。

## 二、实验原理

ALU 的核心是一个 8-1 多路选择器 (MUX)，它根据控制信号 `ALU_operation` 从多个并行运算单元的输出中选择一个作为最终结果 `res`。

1. 减法实现：减法  $A - B$  通过二进制补码加法  $A + (\sim B) + 1$  来实现。设计中，一个异或门用于根据减法控制信号对操作数 `B` 进行按位取反，同时将加法器的最低位进位输入 `Cin` 置为 1。
2. 小于则置位 (**SLT**)：无符号数的小于比较  $A < B$  可通过判断  $A - B$  是否产生借位来实现。在  $A + (\sim B) + 1$  的运算中，这等价于最高位的进位输出 `add_sub_cout` 为 0。
3. 零标志位 (**Zero Flag**)：`zero` 信号用于指示运算结果 `res` 是否为零。该信号通过一个 32 输入的“或”逻辑将 `res` 的所有位进行运算，然后将结果取反得到。只有当 `res` 所有位都为 0 时，`zero` 信号才为 1。

## 三、实验过程及记录

### 3.1) 结构化描述

1. 创建工程：新建 Vivado 工程，并创建一个名为“ALU”的 Block Design。
2. 添加模块：将实验提供的 `and32`、`or32`、`addc_32` 等基础模块的 Verilog 文件添加为工程的设计源文件。
3. 编写顶层代码：编写 `ALU.v`，连接各个模块
4. 仿真验证：编写 Testbench 文件 (`ALU_tb.v`)，对 ALU 的所有功能进行测试。

实验记录 (结构化描述 Verilog 代码):

```
module ALU(  
    input  [31:0] A,  
    input  [2:0]  ALU_operation,  
    input  [31:0] B,  
    output [31:0] res,
```

```

        output        zero
    );
    // --- 中间信号线 ---
    wire [31:0] and_res;
    wire [31:0] or_res;
    wire [31:0] main_xor_res;
    wire [31:0] nor_res;
    wire [31:0] srl_res;

    // 减法和比较操作所需的信号
    wire        sub_ctrl; // 减法控制信号
    wire [31:0] sub_ext_bus; // 扩展后的减法控制总线
    wire [31:0] b_operand; // 送入加法器的B操作数 (减法时为~B)
    wire [31:0] add_sub_sum; // 加法/减法的结果
    wire        add_sub_cout; // 加法/减法的进位输出

    // 比较结果信号
    wire [31:0] slt_res;

    // 控制信号: 当操作为 SUB (110) 或 SLT (111) 时, 启动减法模式
    assign sub_ctrl = (ALU_operation == 3'b110) || (ALU_operation == 3'b111);

    // --- 子模块实例化 ---
    SignalExt_32_0 SignalExt_32_0 ( .sel(sub_ctrl), .out(sub_ext_bus) );
    xor32_0 xor32_1 ( .A(B), .B(sub_ext_bus), .res(b_operand) );
    addc_32_0 addc_32_0
    ( .A(A), .B(b_operand), .Cin(sub_ctrl), .S(add_sub_sum), .Cout(add_sub_cout) );
    and32_0 and32_0 ( .A(A), .B(B), .res(and_res));
    nor32_0 nor32_0 ( .A(A), .B(B), .res(nor_res));
    or32_0 or32_0 ( .A(A), .B(B), .res(or_res));
    srl32_0 srl32_0 ( .A(A), .B(B), .res(srl_res));
    xor32_0 xor32_0 ( .A(A), .B(B), .res(main_xor_res));

    assign slt_res = {31'b0, ~add_sub_cout};

    MUX8T1_32_0 MUX8T1_32_0 (
        .I0(and_res), .I1(or_res), .I2(add_sub_sum), .I3(main_xor_res),
        .I4(nor_res), .I5(srl_res), .I6(add_sub_sum), .I7(slt_res),
        .s(ALU_operation), .o(res)
    );

    wire zero_flag_intermediate;
    or_bit_32_0 or_bit_32_0 ( .in(res), .out(zero_flag_intermediate) );
    assign zero = ~zero_flag_intermediate;

endmodule

```

### 3.2) 功能性描述

采用 Verilog 行为级描述, 在一个 `always` 块中使用 `case` 语句, 根据控制信号直接描述 ALU 应执行的数学或逻辑运算功能。

实验记录 (功能性描述 Verilog 代码):

```

`timescale 1ns / 1ps

// 32位ALU
// ALU_op: 000=AND, 001=OR, 010=ADD, 011=XOR
//          100=NOR, 101=SRL, 110=SUB, 111=SLTU
module ALU(
    input  [31:0] A,
    input  [2:0]  ALU_operation,
    input  [31:0] B,
    output reg [31:0] res,
    output          zero
);

    always @(*) begin
        case (ALU_operation)
            3'b000: res = A & B;
            3'b001: res = A | B;
            3'b010: res = A + B;
            3'b011: res = A ^ B;
            3'b100: res = ~(A | B);
            3'b101: res = B >> A[4:0];
            3'b110: res = A - B;
            3'b111: res = (A < B) ? 32'd1 : 32'd0;
            default: res = 32'hxxxxxxxx;
        endcase
    end


    assign zero = (res == 32'd0);

endmodule

```

## 四、实验结果分析

### 4.1) ALU 仿真波形图：

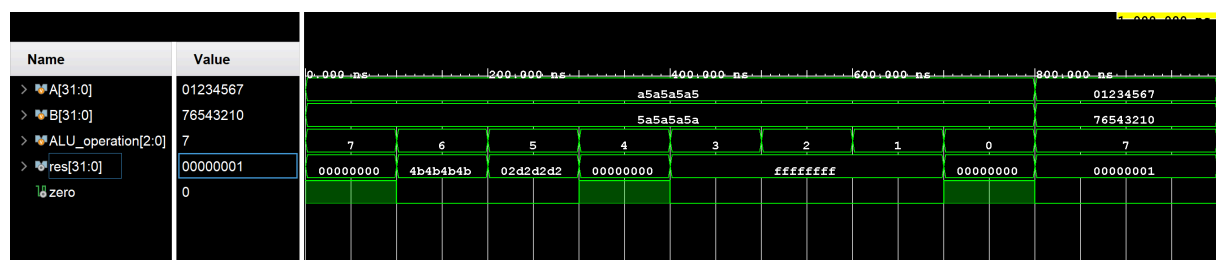

### 4.2) 结果分析：

从 ALU 的仿真波形图可以看出，测试平台在实验开始后，依次将 ALU\_operation 控制信号从 7 (111) 遍历到 0 (000)，从而对 ALU 的全部八种功能进行了测试。

1. 逻辑与算术运算验证：在  $t=400\text{ns}$  时，ALU\_operation 为 4 (NOR)，输入  $A=a5a5a5a5$ ， $B=5a5a5a5a$ ，此时  $A | B$  的结果为  $ffffffff$ ，取反后得到 res 为  $00000000$ ，同时 zero 标志位被正确置为 1。在  $t=200\text{ns}$  时，ALU\_operation 为 6 (SUB)，res 显示为  $4b4b4b4b$ ，

这正是  $0xa5a5a5a5 - 0x5a5a5a5a$  的正确结果。其他如加法 (op=2)、异或 (op=3) 等运算结果也均与预期理论值相符。

2. 移位与比较运算验证: 在  $t=300ns$  时, ALU\_operation 为 5 (SRL), res 显示为 02d2d2d2, 这是将操作数 B (5a5a5a5a) 逻辑右移 A 的低 5 位 (即 5 位) 的结果, 验证了移位功能的正确性。在  $t=100ns$  之前, ALU\_operation 为 7 (SLTU), 输入  $A=01234567$ ,  $B=76543210$ , 由于  $A < B$ , res 的值为 00000001, 正确实现了无符号数小于则置位的功能。

综上所述, 仿真波形验证了所设计的 ALU 能够根据 ALU\_operation 控制信号, 对输入的 32 位操作数 A 和 B 正确执行 AND, OR, ADD, XOR, NOR, SRL, SUB, SLTU 共八种预设的运算, 且 zero 标志位也能准确反映运算结果是否为零。

## 五、讨论与心得

本次实验让我对 ALU 的内部结构有了直观的认识。结构化描述方法虽然前期需要准备好各个基础模块, 但逻辑清晰, 易于调试; 而功能性描述则更为简洁, 代码量少, 可读性高, 更侧重于算法行为本身。关于“如何给 ALU 增加溢出功能”, 对于带符号数的加法, 当两个正数相加得到负数, 或两个负数相加得到正数时, 即发生溢出。这可以通过检测操作数 A、B 和结果 res 的最高位 (符号位) 来实现。

# Regfile 设计

## 一、实验目的及任务

本次实验旨在设计并实现一个 32x32 位的寄存器文件 (Register Files)，掌握其异步读、同步写的工作原理。任务要求采用 Verilog HDL 行为级描述方法进行设计，并学习在 IP 封装过程中处理时钟与复位信号的属性约束问题，最终封装为一个可复用的 IP 核。

## 二、实验原理

寄存器文件的核心是一个由 31 个 32 位寄存器构成的存储阵列 (`reg [31:0] register [1:31]`)。设计遵循 MIPS 架构的约定，即 0 号寄存器是只读的，且其值恒为 0。

1. 读操作：读操作是异步的组合逻辑。通过 `assign` 语句实现，输出数据会立即根据输入的读地址变化而更新。
2. 写操作：写操作是同步的时序逻辑。只有当写使能信号 `RegWrite` 为 1 且写地址 `Wt_addr` 不为 0 时，在时钟的上升沿，`Wt_data` 的数据才会被写入指定的寄存器中。
3. 复位操作：当复位信号 `rst` 为高电平时，会将所有寄存器 (`r1-r31`) 异步清零。

## 三、实验过程及记录

1. 代码实现：使用 Verilog HDL 编写 `Regs.v` 模块，描述寄存器文件的行为。
2. 仿真验证：编写 `Testbench`，模拟一系列读写操作，验证其功能的正确性。
3. IP 封装与调试：将仿真通过的模块封装为 IP 核。为解决 Vivado 产生的端口警告和复位信号逻辑反向问题，需在 IP Packager 中为 `clk` 端口添加 `ASSOCIATED_BUSIF` 属性，并为 `rst` 端口添加 `POLARITY` 属性，将其值设置为 `ACTIVE_HIGH`。

实验记录 (`Regs.v`):

```
module Regs(  
    input clk,  
    input rst,  
    input RegWrite,  
    input [4:0] Rs1_addr,  
    input [4:0] Rs2_addr,  
    input [4:0] Wt_addr,  
    input [31:0] Wt_data,  
    output [31:0] Rs1_data,  
    output [31:0] Rs2_data  
);  
    reg [31:0] register;  
    integer i;  
  
    assign Rs1_data = (Rs1_addr == 5'b0) ? 32'b0 : register[Rs1_addr];  
    assign Rs2_data = (Rs2_addr == 5'b0) ? 32'b0 : register[Rs2_addr];  
  
    always @(posedge clk or posedge rst)  
    begin  
        if (rst == 1'b1) begin
```


```

        for (i = 1; i < 32; i = i + 1) begin
            register[i] <= 32'b0;
        end
    end
    else if ((Wt_addr != 5'b0) && (RegWrite == 1'b1)) begin
        register[Wt_addr] <= Wt_data;
    end
end
endmodule

```

## 四、实验结果分析

### 4.1) Regfile 仿真波形图：

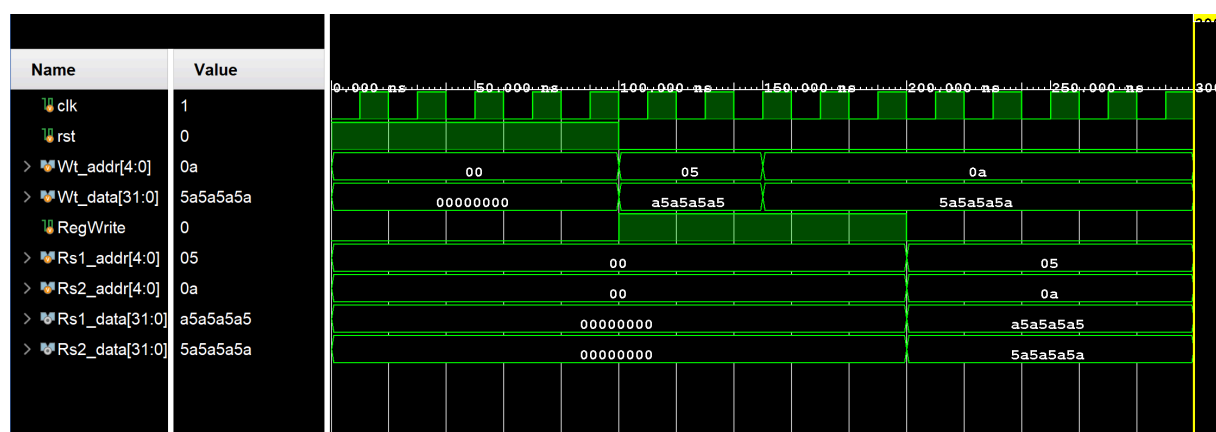

### 4.2) 结果分析：

该仿真波形清晰地展示了寄存器文件异步读、同步写的工作特性。

1. 同步写操作验证：在  $t=100\text{ns}$  附近第一个时钟上升沿，`RegWrite` 为高电平，`Wt_addr` 为 `0a`，`Wt_data` 为 `5a5a5a5a`，数据被成功写入 10 号寄存器。同样，在  $t=150\text{ns}$  附近的时钟上升沿，数据 `a5a5a5a5` 被写入 `05` 号寄存器。数据写入操作严格发生在时钟的上升沿，且写使能 `RegWrite` 为高电平、写地址不为 0 时才执行，验证了同步写的时序逻辑。
2. 异步读操作验证：在第一次写操作完成后，读地址 `Rs2_addr` 立即变为 `0a`，输出端口 `Rs2_data` 几乎在同一时刻就更新为刚写入的数据 `5a5a5a5a`，没有等待下一个时钟周期。同样，当 `Rs1_addr` 更新为 `05` 后，`Rs1_data` 也立即更新为 `a5a5a5a5`。这表明读操作是组合逻辑，实现了异步读取。
3. 零号寄存器特性验证：在仿真开始阶段，读地址 `Rs1_addr` 和 `Rs2_addr` 均为 `00`，输出数据 `Rs1_data` 和 `Rs2_data` 始终为 `00000000`，这与代码中对 0 地址的特殊判断逻辑相符，验证了 0 号寄存器恒为 0 的设计要求。

仿真结果表明，所设计的寄存器文件功能正确。

## 五、讨论与心得

本次实验让我掌握了使用 Verilog 设计时序与组合逻辑混合电路的方法。特别是在 IP 封装阶段遇到的 `clk` 和 `rst` 信号属性约束问题，让我认识到在模块化设计中，提供清晰的

接口属性定义对于后续的系统集成至关重要。通过对比异步读和同步写，我更深刻地理解了时序电路中数据读写的控制方法。



# 三段式有限状态机 (FSM) 设计

## 一、实验目的及任务

本次实验旨在设计一个序列检测器，通过实践加深对有限状态机 (FSM) 基本原理的理解。任务要求设计一个能够检测特定二进制序列“1110010”的 Moore 型状态机，并重点学习和应用“三段式” Verilog 描述风格来设计该时序逻辑电路。

## 二、实验原理

Moore 型状态机的输出只与当前所处的状态有关，与当前的输入无关。本实验采用的“三段式”设计风格是一种结构清晰、易于维护和时序优化的 FSM 编码风格，它将 FSM 的逻辑划分为三个独立的部分：

1. 第一段 (状态转移)：一个时序逻辑 `always` 块，负责在时钟 `clk` 驱动下更新状态寄存器 (`curr_state <= next_state`)，并处理复位逻辑。
2. 第二段 (次态逻辑)：一个组合逻辑 `always` 块，根据当前状态 `curr_state` 和输入 `in` 来判断下一个状态 `next_state`。
3. 第三段 (输出逻辑)：一个组合逻辑部分 (`assign` 语句)，根据当前状态 `curr_state` 产生输出 `out`。

## 三、实验过程及记录

1. 状态分析与定义：根据目标序列“1110010”设计状态转换图，定义 S0 到 S7 共 8 个状态，并使用 3 位二进制码进行编码。
2. 代码实现：根据状态转换图，使用 Verilog 的三段式风格编写 FSM 模块。
3. 仿真验证：编写 Testbench，提供包含目标序列的输入激励，观察输出 `out` 是否在正确的时间点产生高电平脉冲。

实验记录 (seq.v):

```
module seq(  
    clk,  
    reset,  
    in,  
    out  
);  
    input clk;  
    input reset;  
    input in;  
    output out;  
  
    parameter [2:0] S0 = 3'b000, S1 = 3'b001, S2 = 3'b010,  
                   S3 = 3'b011, S4 = 3'b100, S5 = 3'b101,  
                   S6 = 3'b110, S7 = 3'b111;  
  
    reg [2:0] curr_state;  
    reg [2:0] next_state;
```

```

// 第一段：状态转移
always @(posedge clk or negedge reset)
begin
    if(!reset)
        curr_state <= S0;
    else
        curr_state <= next_state;
end


// 第二段：次态逻辑
always @(curr_state or in)
begin
    case(curr_state)
        S0: if(in == 0) next_state = S0; else next_state = S1;
        S1: if(in == 0) next_state = S0; else next_state = S2;
        S2: if(in == 0) next_state = S0; else next_state = S3;
        S3: if(in == 0) next_state = S4; else next_state = S2;
        S4: if(in == 0) next_state = S5; else next_state = S1;
        S5: if(in == 0) next_state = S0; else next_state = S6;
        S6: if(in == 0) next_state = S7; else next_state = S2;
        S7: if(in == 0) next_state = S0; else next_state = S1;
        default: next_state = S0;
    endcase
end

// 第三段：输出逻辑
assign out = (curr_state == S7) ? 1:0;
endmodule

```

## 四、实验结果分析

### 4.1) FSM 仿真波形图：

 

### 4.2) 结果分析：

仿真波形验证了所设计的序列检测器能够成功检测到目标序列“1110010”。

1. 序列检测过程：从波形图可以看出，输入信号 `in` 在时钟 `clk` 的驱动下，依次输入了 1 (持续 3 个周期)、0 (持续 2 个周期)、1 (持续 1 个周期)、0 (持续 1 个周期) 的序列，这恰好构成了目标序列“1110010”。
2. 状态转移与输出：根据 FSM 的状态转移设计，当最后一个 0 在  $t=275\text{ns}$  的时钟上升沿被采样后，状态机从 S6 状态转移到了最终的 S7 状态。

3. **Moore** 型输出验证：由于采用 Moore 型状态机设计，输出 `out` 仅与当前状态有关。在 `t=275ns` 到 `t=300ns` 这一个时钟周期内，当前状态 `curr_state` 为 `S7`。因此，输出信号 `out` 在此期间变为高电平 `1`，并在下一个时钟沿（`t=300ns`）随着状态的改变而恢复为低电平 `0`。

## 五、 讨论与心得

本次实验让我深刻体会到了三段式 FSM 设计的优越性。它将时序逻辑和组合逻辑完全分离，使得代码结构非常清晰，易于理解和调试。与一段式相比，三段式能更好地被综合工具优化，有助于获得更好的时序性能，并且可以有效避免因组合逻辑产生的毛刺被误采样为状态输出。通过这个实验，我不仅掌握了 FSM 的设计方法，也对如何将一个具体问题抽象为状态转换模型有了更深入的理解。